

Universidad de las Fuerzas Armadas
E.S.P.E.



CIRCUITOS ELECTRICOS

LABORATORIO #8
INDUCTOR Y CAPACITOR


LOPEZ DAVID
CORREA MARIÚ

4877


Cálculos Laboratorio 8.

Procedimiento:

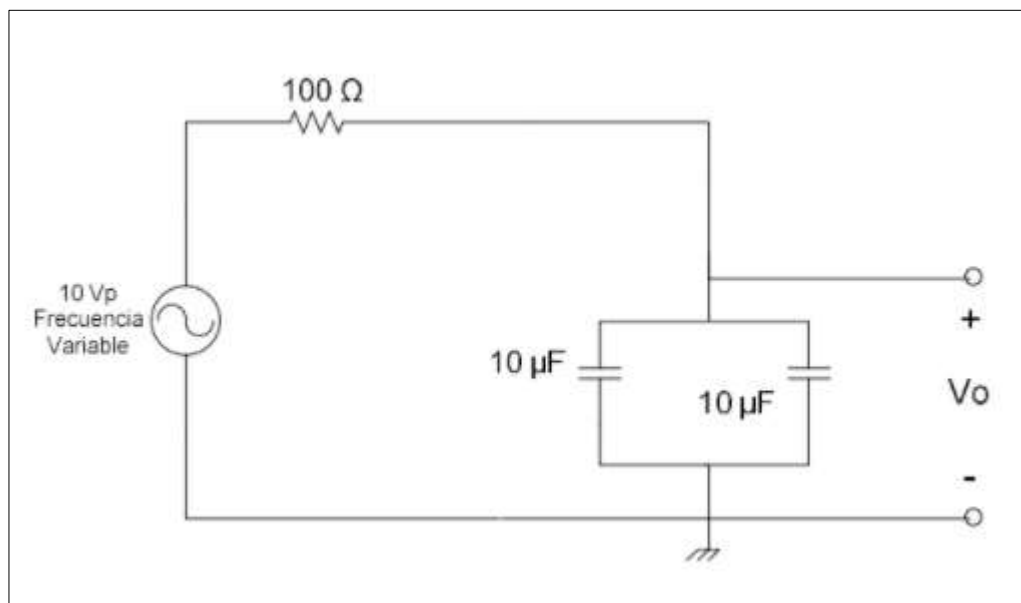1. Construya en el protoboard el circuito mostrado en la Figura 1.
 - a) Utilice el osciloscopio para observar el voltaje V_o variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Anote los valores pico de las ondas observadas.
 - b) Utilice un multímetro para medir el voltaje V_o variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Anote los resultados.
 - c) Utilice un multímetro para medir la corriente que atraviesa la resistencia variando la frecuencia entre los valores 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Anote los resultados.



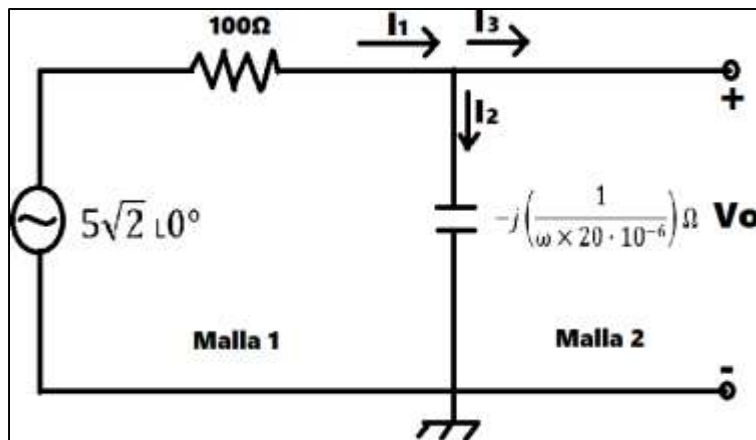1.- Cálculo teórico de V_o y corriente en la figura 1



Valor del capacitor:

$$\begin{aligned}C_{eq} &= C_1 + C_2 \\C_{eq} &= 10\mu F + 10\mu F \\C_{eq} &= 20\mu F = 20 * 10^{-6} F\end{aligned}$$

- Para $f = 0Hz$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 0$$

$$\omega = 0$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{\omega \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{0 \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = \infty$$

- Para $f = 10Hz$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 10$$

$$\omega = 20\pi$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{\omega \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{20\pi \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -795,77 \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 - j795,77\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o - j795,77\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = j795,77\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 - j795,77\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 - 795,77)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}40^0$$

$$\bar{I}_1 = -\frac{5\sqrt{2}40^0}{802,034 - 82,84^0}$$

$$\bar{I}_1 = 8,816 \cdot 10^{-3}482,84^0$$

$$\bar{I}_2 = 8,816 \cdot 10^{-3}482,84^0$$

Malla 2

$$Vo = j795,77(8,816 \cdot 10^{-3}482,84^0)$$

$$Vo = (795,77490^0)(8,816 \cdot 10^{-3}482,84^0)$$

$$Vo = 7,0154172,84^0 V$$

- Para $f = 50Hz$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 50$$

$$\omega = 100\pi$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{\omega \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{100\pi \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -159,15 \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 - j159,15\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$Vo - j159,15\bar{I}_2 = 0$$

$$Vo = j159,15\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 - j159,15\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 - j159,15)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}40^0$$

$$\bar{I}_1 = -\frac{5\sqrt{2}40^0}{187,964 - 57,86^0}$$

$$\bar{I}_1 = 0,0376 \angle 57,86^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 0,0376 \angle 57,86^\circ$$

Malla 2

$$V_o = j159,15(0,0376 \angle 57,86^\circ)$$

$$V_o = (159,15 \angle 90^\circ)(0,0376 \angle 57,86^\circ)$$

$$V_o = 5,984 \angle 147,86^\circ \text{ V}$$

- Para $f = 100 \text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 100$$

$$\omega = 200\pi$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{\omega \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{200\pi \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -79,58 \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2} \angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 - j79,58\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o - j79,58\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = j79,58\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2} \angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 - j79,58\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 - j79,58)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2} \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = -\frac{5\sqrt{2} \angle 0^\circ}{127,84 - 38,51^\circ}$$

$$\bar{I}_1 = 0,055 \angle 38,51^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 0,055 \angle 38,51^\circ$$

Malla 2

$$V_o = j79,58(0,055 \angle 38,51^\circ)$$

$$V_o = (79,58 \angle 90^\circ)(0,055 \angle 38,51^\circ)$$

$$V_o = 4,377 \angle 128,51^\circ \text{ V}$$

- Para $f = 500 \text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 500$$

$$\omega = 1000\pi$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{\omega \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{1000\pi \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -15,92 \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2} \angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 - j15,92\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o - j15,92\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = j15,92\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2} \angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 - j15,92\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 - j15,92)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2} \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = -\frac{5\sqrt{2} \angle 0^\circ}{101,26 \angle -9,04^\circ}$$

$$\bar{I}_1 = 0,0698 \angle 9,04^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 0,0698 \angle 9,04^\circ$$

Malla 2

$$V_o = j15,92(0,0698 \angle 9,04^\circ)$$

$$V_o = (15,92 \angle 90^\circ)(0,0698 \angle 9,04^\circ)$$

$$V_o = 1,111 \angle 99,04^\circ \text{ V}$$

- Para $f = 1000 \text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 1000$$

$$\omega = 2000\pi$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{\omega \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -\frac{1}{2000\pi \cdot 20 \cdot 10^{-6}}$$

$$C_{eq} = -7,96 \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2} \angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 - j7,96\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o - j7,96\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = j7,96\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2} \angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 - j7,96\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 - j7,96)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2} \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = -\frac{5\sqrt{2} \angle 0^\circ}{100,32 \angle -4,55^\circ}$$

$$\bar{I}_1 = 0,0705 \angle 4,55^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 0,0705 \angle 4,55^\circ$$

Malla 2

$$V_o = j7,96(0,0705 \angle 4,55^\circ)$$


$$V_o = (7,96 \angle 90^\circ)(0,0705 \angle 4,55^\circ)$$

$$V_o = 0,561 \angle 94,55^\circ \text{ V}$$

Tabla de cálculos teóricos:

Frecuencia (Hz)	V_o (V)	Intensidad (mA)
0	-	0
10	7,015	8,816
50	5,984	37,6
100	4,377	55
500	1,111	69,8
1000	0,561	70,5

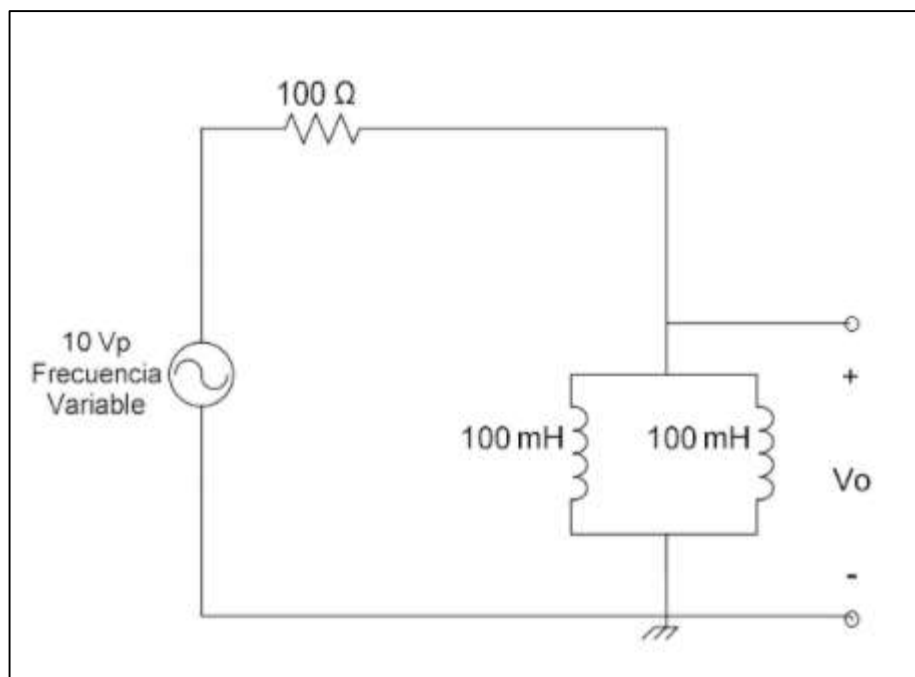
2. Construya en el protoboard el circuito mostrado en la Figura 2.
- d) Utilice el osciloscopio para observar el voltaje V_o variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Anote los valores pico de las ondas observadas.
- e) Utilice un multímetro para medir el voltaje V_o variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Anote los resultados.
- f) Utilice un multímetro para medir la corriente que atraviesa la resistencia variando la frecuencia entre los valores 0, 10, 50, 100, 500, 1000 Hz. Anote los resultados.



Valor del Inductor:

$$\begin{aligned}\frac{1}{L_{eq}} &= \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{L_{eq}} &= \frac{1}{L_1 + L_2} \\ L_{eq} &= \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \\ L_{eq} &= \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \\ L_{eq} &= \frac{0,1 * 0,1}{0,1 + 0,1} \\ L_{eq} &= 0,05 \text{ Hz}\end{aligned}$$

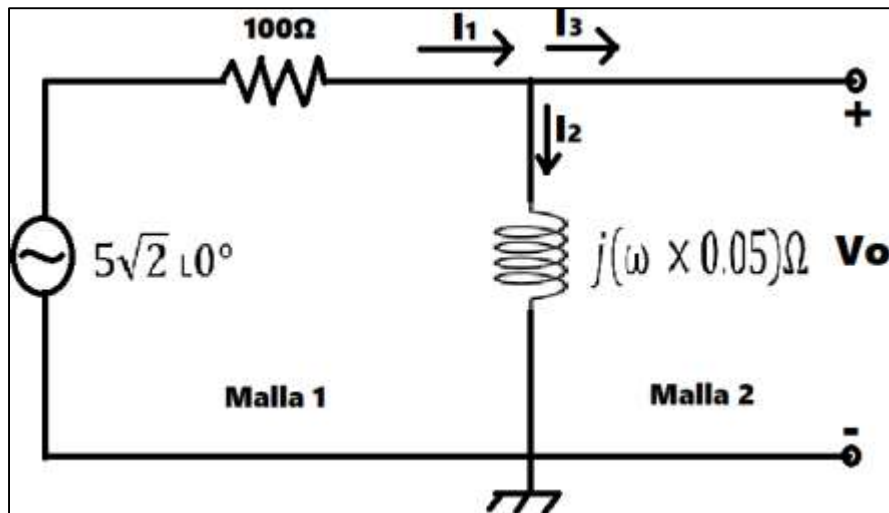2- Calculo de Vo y corriente en la figura 2



- Para $f = 0 \text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 0$$

$$\omega = 0$$

$$L_{eq} = \omega \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 0 \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 0$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}\angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 = 0$$

$$100\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}\angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = \frac{5\sqrt{2}\angle 0^\circ}{100}$$

$$\bar{I}_1 = 0,0707\angle 0^\circ$$

Malla 2

$$V_o = 0$$

- Para $f = 10\text{Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 10$$

$$\omega = 20\pi$$

$$L_{eq} = \omega \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 20\pi \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = \pi \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j\pi\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o + j\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = -j\pi\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 + j\pi)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}40^0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{5\sqrt{2}40^0}{100,04941,8^0}$$

$$\bar{I}_1 = 0,076 \cdot 10^{-3}4 - 1,8^0$$

$$\bar{I}_2 = 0,076 \cdot 10^{-3}4 - 1,8^0$$

Malla 2

$$V_o = -j\pi(0,076 \cdot 10^{-3}4 - 1,8^0)$$

$$V_o = (\pi4 - 90^0)(0,076 \cdot 10^{-3}4 - 1,8^0)$$

$$V_o = 0,2224 - 91,8^0 V$$

- Para $f = 50\text{Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 50$$

$$\omega = 100\pi$$

$$L_{eq} = \omega \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 20\pi \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 5\pi \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j5\pi\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o + j5\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = -j5\pi\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j5\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 + j5\pi)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}40^0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{5\sqrt{2}40^0}{101,2348,93^0}$$

$$\bar{I}_1 = 0,06984 - 8,93^0$$

$$\bar{I}_2 = 0,06984 - 8,93^0$$

Malla 2

$$V_o = -j5\pi(0,06984 - 8,93^0)$$

$$V_o = (5\pi4-90^0)(0,06984 - 8,93^0)$$

$$V_o = 1,0964 - 98,93^0 \text{ V}$$

- Para $f = 100\text{Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 100$$

$$\omega = 200\pi$$

$$L_{eq} = \omega \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 200\pi \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 10\pi \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}\angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 + j10\pi\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o + j10\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = -j10\pi\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}\angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 + j10\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 + j10\pi)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}\angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = \frac{5\sqrt{2}\angle 0^\circ}{104,82\angle 17,44^\circ}$$

$$\bar{I}_1 = 0,0675\angle -17,44^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 0,0675\angle -17,44^\circ$$

Malla 2

$$V_o = -j10\pi(0,0675\angle -17,44^\circ)$$

$$V_o = (10\pi\angle -90^\circ)(0,0675\angle -17,44^\circ)$$

$$V_o = 2,12\angle -107,44^\circ V$$

- **Para $f = 500Hz$**

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 500$$

$$\omega = 1000\pi$$

$$L_{eq} = \omega \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 1000\pi \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 50\pi \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j50\pi\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$Vo + j50\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$Vo = -j50\pi\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j50\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 + j50\pi)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}40^0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{5\sqrt{2}40^0}{186,21457,52^0}$$

$$\bar{I}_1 = 0,037974 - 57,52^0$$

$$\bar{I}_2 = 0,037974 - 57,52^0$$

Malla 2

$$Vo = -j50\pi(0,037974 - 57,52^0)$$

$$Vo = (50\pi4 - 90^0)(0,037974 - 57,52^0)$$

$$Vo = 5,964 - 147,52^0 V$$

- Para $f = 1000Hz$

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 1000$$

$$\omega = 2000\pi$$

$$L_{eq} = \omega \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 2000\pi \cdot 0,05$$

$$L_{eq} = 100\pi \Omega$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}40^0 + 100\bar{I}_1 + j100\pi\bar{I}_2 = 0$$

Malla 2

$$V_o + j100\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$V_o = -j100\pi\bar{I}_2$$

Nodo

$$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 - \bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_3 = 0$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2$$

Malla 1

$$-5\sqrt{2}\angle 0^\circ + 100\bar{I}_1 + j100\pi\bar{I}_2 = 0$$

$$(100 + j100\pi)\bar{I}_1 = 5\sqrt{2}\angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = \frac{5\sqrt{2}\angle 0^\circ}{329,69\angle 72,34^\circ}$$

$$\bar{I}_1 = 0,0214\angle -72,34^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 0,0214\angle -72,34^\circ$$

Malla 2

$$V_o = -j7,96(0,0214\angle -72,34^\circ)$$

$$V_o = (7,96\angle -90^\circ)(0,0214\angle -72,34^\circ)$$

$$V_o = 6,72\angle -162,34^\circ \text{ V}$$

Tabla de cálculos teóricos:

Frecuencia (Hz)	Vo (V)	Intensidad (mA)
0	0	0
10	0,222	70,6
50	1,096	69,8
100	2,12	67,5
500	5,96	37,97
1000	6,72	21,4

Calculo para hallar el valor del capacitor que se utilizará en la simulación:

15

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq} = 10\mu F + 10\mu F$$

$$C_{eq} = 20\mu F = 20 * 10^{-6} F$$

3. Análisis de resultados

1. Para cada uno de los circuitos anteriores, elabore una tabla con los resultados de las diferentes mediciones de voltaje realizadas con el osciloscopio y multímetro. Compare y comente los resultados obtenidos tomando en cuenta las distintas frecuencias utilizadas.

Circuito Uno:

Frecuencia (Hz)	Vo con osciloscopio (V)	Vo con multímetro (V)	Intensidad (mA)
0	0	0	0
10	9,81	7,04	8,88
50	8,40	6	37,7
100	6,10	4,38	55,4
500	1,54	1,10	69,7
1000	0,775	0,55	70,4

Cálculo de la Reactancia y tabla:

Frecuencia (Hz)	Reactancia $x = \frac{v_0}{I}$
0	0
10	0,7928
50	0,1592
100	0,0791
500	0,0158
1000	0,00781

La ecuación de la Reactancia es:

$$x = \frac{v_0}{I}$$

$$x = \frac{v_0 \text{ con multímetro}}{\text{Intensidad}}$$

Circuito 2:

Calculo para hallar el valor del Inductor que se utilizará en la simulación:

$$\begin{aligned}\frac{1}{L_{eq}} &= \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{L_{eq}} &= \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} \\ L_{eq} &= \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \\ L_{eq} &= \frac{0,1 * 0,1}{0,1 + 0,1} \\ L_{eq} &= 0,05 \text{ Hz}\end{aligned}$$

Frecuencia (Hz)	Vo con osciloscopio (V)	Vo con multímetro (V)	Intensidad (mA)
0	0	0	0
10	0,312	0,22	70,2
50	1,56	1,1	69,8
100	3,03	2,14	67,3
500	8,43	5,97	37,6
1000	9,48	6,73	21,2

Cálculo de la Reactancia y tabla:

Frecuencia (Hz)	Reactancia $x = \frac{v_o}{I}$
0	0
10	0,0031
50	0,0158
100	0,0318
500	0,159
1000	0,31745

Calculo del error:

Circuito 1:

Vo:

$$\begin{aligned}\%error1 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{0 - 0}{0} * 100 = 0\% \\ \%error2 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{7,04 - 7,015}{7,015} * 100 = 0,36\% \\ \%error3 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{6 - 5,984}{5,984} * 100 = 0,267\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\%error4 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{4,38 - 4,377}{4,377} * 100 = 0,07\% \\ \%error5 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{1,1 - 1,111}{1,111} * 100 = -0,99\% \\ \%error6 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{0,55 - 0,561}{0,561} * 100 = -1,96\%\end{aligned}$$

Intensidad:

$$\begin{aligned}\%error1 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{0 - 0}{0} * 100 = 0\% \\ \%error2 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{8,88 - 8,816}{8,816} * 100 = 0,73\% \\ \%error3 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{37,7 - 37,6}{37,6} * 100 = 0,266\% \\ \%error4 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{55,4 - 55}{55} * 100 = 0,73\% \\ \%error5 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{69,7 - 69,8}{69,8} * 100 = -0,14\% \\ \%error6 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{70,4 - 70,5}{70,5} * 100 = -0,142\%\end{aligned}$$

Circuito 2:

Vo:

$$\begin{aligned}\%error1 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{0 - 0}{0} * 100 = 0\% \\ \%error2 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{0,22 - 0,222}{0,222} * 100 = -0,9\% \\ \%error3 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{1,1 - 1,096}{1,096} * 100 = 0,365\% \\ \%error4 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{2,14 - 2,12}{2,12} * 100 = 0,94\% \\ \%error5 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{5,97 - 5,96}{5,96} * 100 = 0,17\% \\ \%error6 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{6,73 - 6,72}{6,72} * 100 = 0,15\%\end{aligned}$$

Intensidad:

$$\begin{aligned}\%error1 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{0 - 0}{0} * 100 = 0\% \\ \%error2 &= \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{70,2 - 70,6}{70,6} * 100 = -0,57\%\end{aligned}$$

$$\%error3 = \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{69,8 - 69,8}{69,8} * 100 = 0\%$$

$$\%error4 = \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{67,3 - 67,5}{67,5} * 100 = -0,296\%$$

$$\%error5 = \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{37,6 - 37,97}{37,97} * 100 = -0,97\%$$

$$\%error6 = \frac{v_E - v_T}{v_T} * 100 = \frac{21,2 - 21,4}{21,4} * 100 = -0,935\%$$